



# loT c Arduino, ESP8266 и Adafruit IO


#### ПРОГРАМАТА

- Седмица 1 Въведение, Поялник, Мултицет
- Седмица 2 Свързване и конфигуриране на ESP8266
- Седмица 3 Adafruit IO
- Седмица 4 Сензори, реле и IR дистанционно с Arduino
- Седмица 5 Arduino, ESP8266, Adafruit IO се свързват в едно
- Седмица 6 Проект

### ДНЕС


- DHT-22 (RHT-03) Сензор за температура и влажност
- TSOP38238 и IR LED за IR дистанционно
- Изпращане на съобщения от Serial Monitor към Arduino
- Управление на Реле модул от Serial Monitor

#### CXEMA HA IoT OT KYPCA

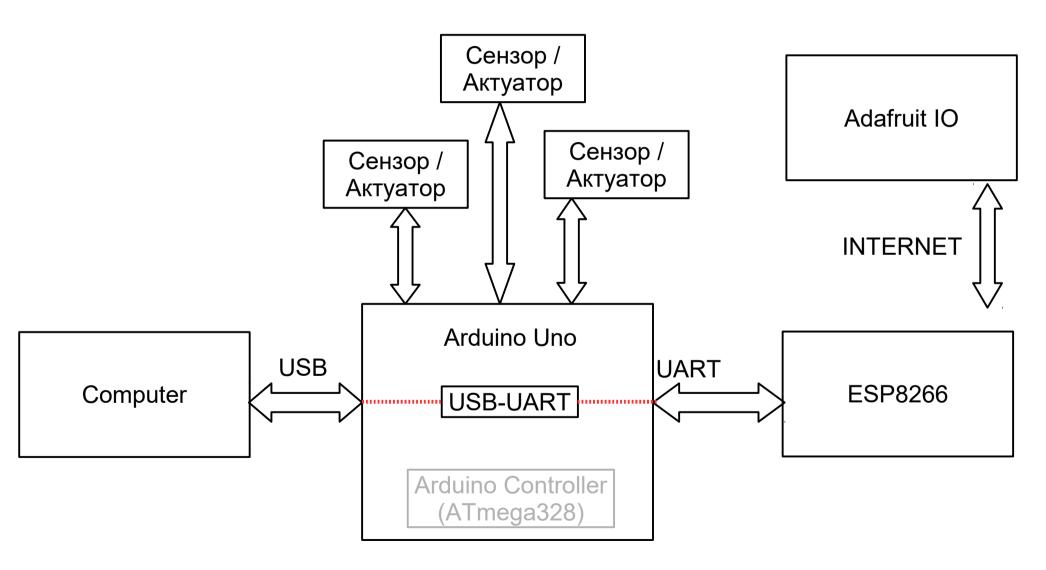


ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА ESP8266

#### CXEMA HA IOT OT KYPCA

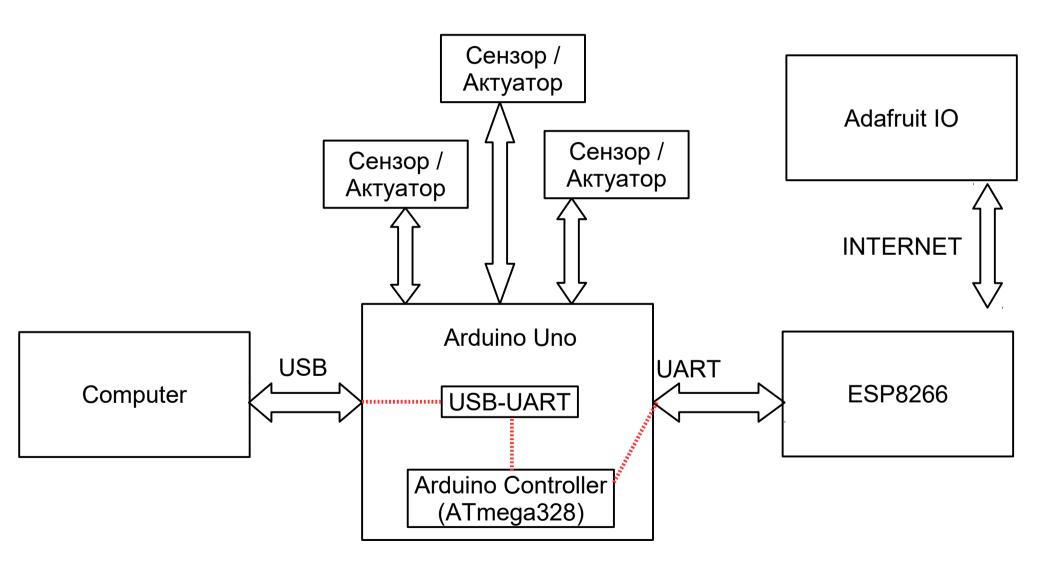

ПРИ ARDUINO – ESP8266 КОМУНИКАЦИЯ

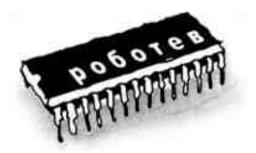




# **DHT-22**

#### **DHT-22 ХАРАКТЕРИСТИКИ**


- Ниска цена ~20.00 лв
- 3 до 5V захранване и I/O
- 2.5mA максимална консумация (при изискване на данни)
- Обхват 0-100% влажност с точност 2-5%
- Обхват -40 to 125°C температура с точност ±0.5°C
- Семплиране не по-бързо от 0.5 Hz (веднъж на 2 секунди)
- Размер 15.1mm x 25mm x 7.7mm

#### DHT-22 ПРОТОКОЛ

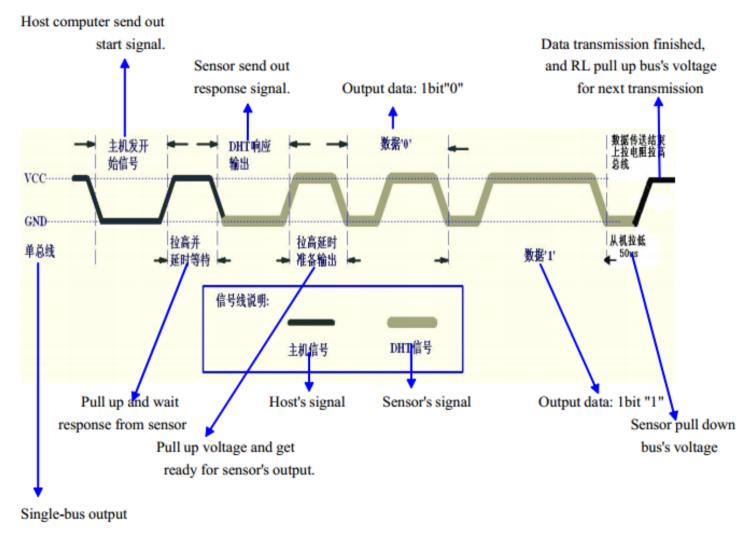

BYTE[0] Влажност (цяло) BYTE[1] Влажност (след десетична) BYTE[2] Температура (цяло) BYTE[3] Температура (след десетична) BYTE[4] CHECKSUM – сбор 0 до 3.

#### **DHT-22 СВЪРЗВАНЕ**

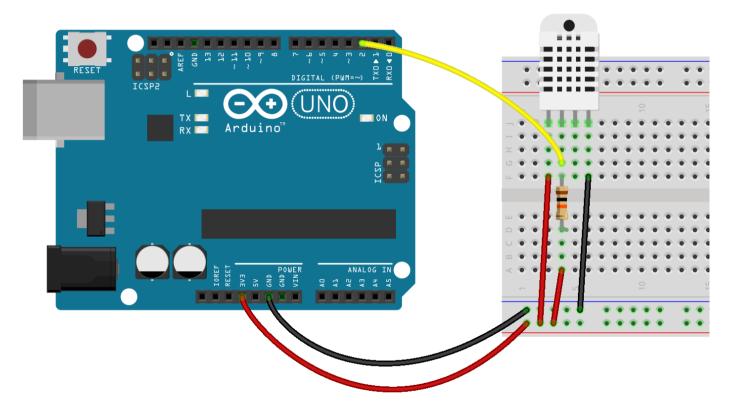

Pin 1 - 3axpaнвaнe (5V)

Pin 2 – Данни (към Ардуино пин с 10К pull-up съпротивление)

Pin 3 – No Connect (NC)

Pin 4 - GND


#### DHT-22 БИБЛИОТЕКА, ПРИМЕР


- 1.Отворете Sketch > Include Library > Manage Libraries
- 2.Инсталирайте DHT Sensor Library by Adafruit v1.2.3
- 3. Рестартирайте Arduino IDE
- 4.Отворете File > Examples > DHT Sensor Library > DHTtester






# **IR Remote**

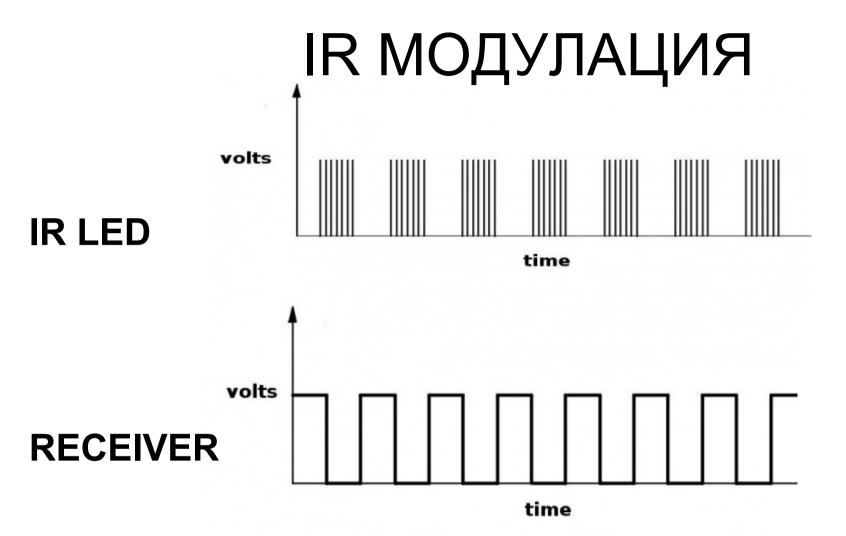

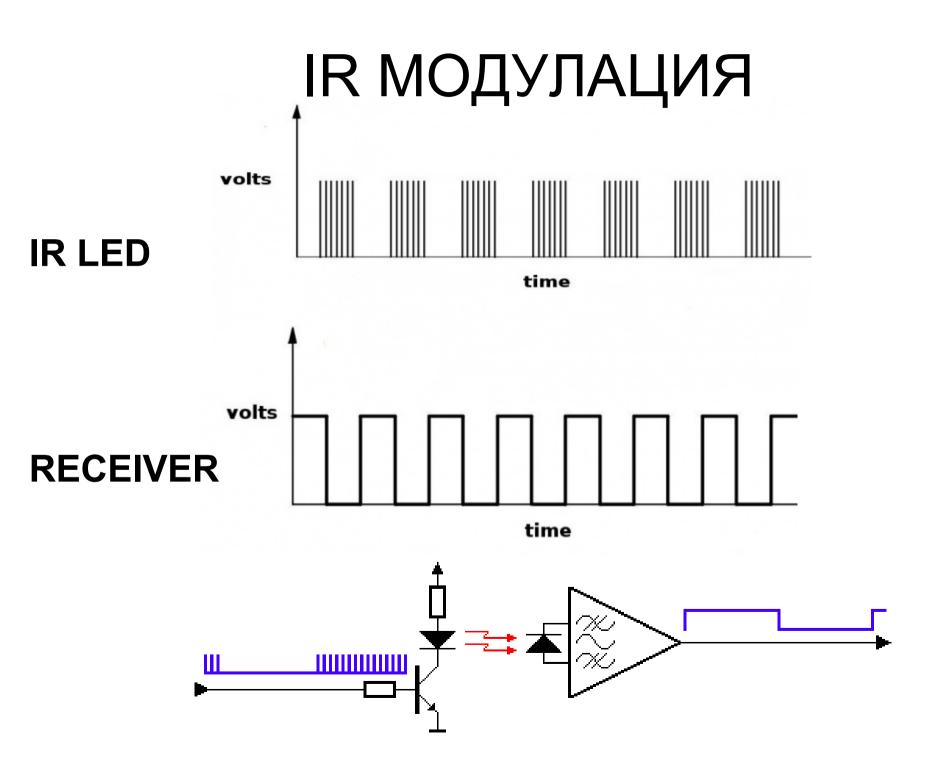


#### IR СВЪРЗВАНЕ

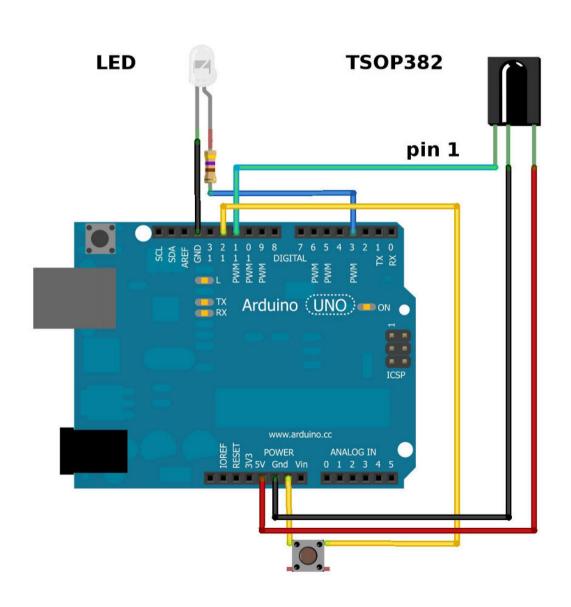

#### IR БИБЛИОТЕКА, ПРИМЕР

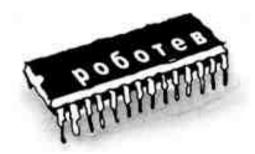
- 1.Отворете Sketch > Include Library > Manage Libraries
- 2.Инсталирайте IR Remote by Shirriff v2.0.1
- 3. Рестартирайте Arduino IDE
- 4.Отворете File > Examples > IRremote > IRrecvDump
- 5.Отворете File > Examples > IRremote > IRsendDemo





# Serial Controlled Relay

## РЕЛЕ – ОПТО ИЗОЛАЦИЯ

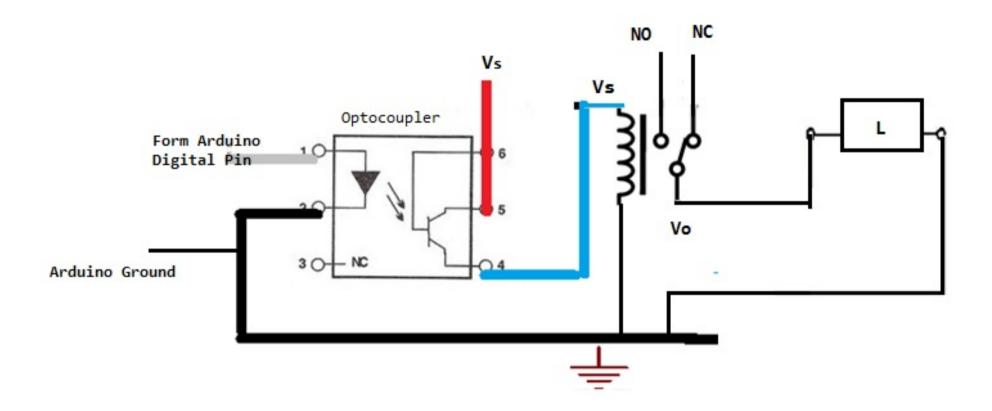

### РЕЛЕ – ПИНОВЕ









# Задачата

#### ЗАДАЧАТА

Проектът трябва да отговаря на следните условия:

- 1.Да има поне един сензор свързан към Ардуино и данните от него да стигат до Adafruit IO.
- 2.На Adafruit IO да има поне един feed контролиран на сайта (например toggle бутон) и данните от него да стигат до Ардуино
- 3.Да има поне един актуатор свързан към Ардуино, който да се активира когато сензорът и feed-ът отговарят на определени условия

Пример: Към Ардуино е свързан сензор за движение; Toggle бутон на Adafruit IO активира и деактивира алармена система; Когато системата е активирана и сензорът отчете движение се включва сирена.